


Mapa Mental

CIRCUITO ELÉTRICO



TEMOS:

- Gerador
Fornece energia para o circuito
- Receptor
Consome energia do circuito
- Indutores
Levam a energia do Gerador ao Receptor
- Interruptor
Interrompem a condução da energia


Circuito Fechado
Sem aparelho

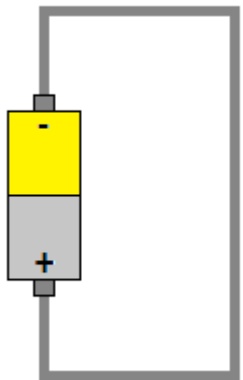

Circuito
Corte do fio condutor

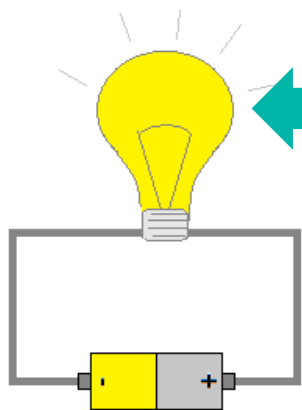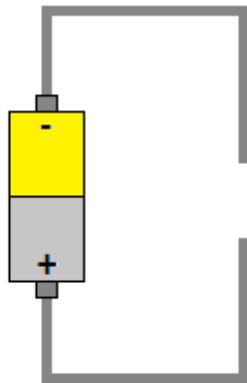

Circuito
Inserção da lâmpada

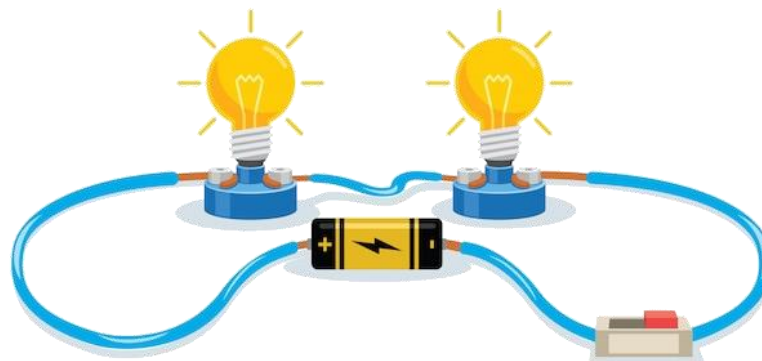

Inserção do Interruptor